

## ELETRÔNICA ANALÓGICA

### PRÉ-LABORATÓRIO 1

1-Realize a interligação de componentes na matriz de contatos para os circuitos abaixo:



